

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

SEL0384 - Laboratório de Sistemas Digitais 1

Prof. Maximilian Luppe

Bárbara Fernandes Madera - nº: 11915032

Johnny Caselato Guimarães - nº: 11915481

Prática 5 - Relatório de Prática de Laboratório: Somador Completo

SÃO CARLOS
2023

1. Objetivos

O propósito deste projeto é permitir que os participantes se familiarizem com a aplicação da ferramenta Quartus Lite da Intel e adquiram competência na realização de projetos e síntese de circuitos combinacionais em dispositivos reconfiguráveis (FPGA), empregando a linguagem de descrição de hardware VHDL e seguindo uma abordagem de projeto hierárquico baseada na metodologia Top-down no desenvolvimento de um somador de 2 entradas de 4 bits. Além disso, o circuito proposto também será implementado utilizando circuitos da família 74XX, disponíveis no software de simulação SimulIDE.


2. Equipamentos Necessários para Prática:

- Kit Mercurio® IV
- Software Quartus II Web Edition

3. Procedimento Experimental

No procedimento experimental, será demonstrada a construção de um somador de 4 bits utilizando somadores completos na configuração de RPC (Ripple-Carry). A implementação feita em código no software do Quartus, poderá também ser realizada com componentes TTL da família 74LSxx. Essa configuração do circuito somador é muito comum e fundamental para a soma de bits de múltiplas entradas em paralelo, onde cada bit é somado considerando a “sobra” (*carry*) do resultado anterior. Na figura 1 vemos um exemplo de implementação básica utilizando portas lógicas genéricas para a construção da lógica de soma de dois bits.


Figura 1 - Somador completo básico em portas lógicas genéricas.

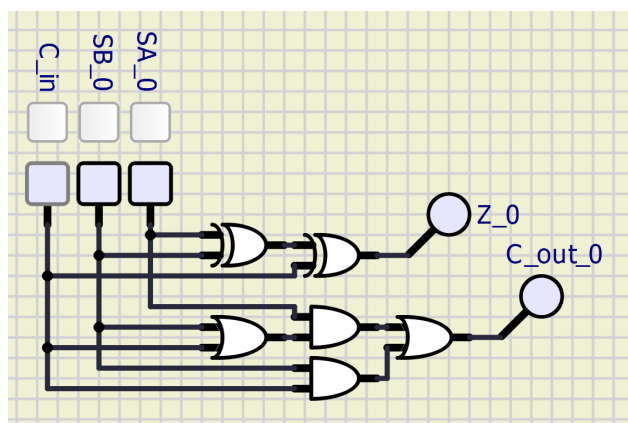

A partir desta unidade única, podemos combinar múltiplos circuitos da família 74XX para a fazer a soma de 2 entradas de 4 bits. Desta forma, o circuito completo presente na figura 2 é composto por:

- 2 circuitos 7486 (4 XOR - 2 Entradas);
- 2 circuitos 7432 (4 OR - 2 Entradas);
- 2 circuitos 7408 (4 AND - 2 Entradas);

Figura 2 - Circuito somador implementado com circuitos da família 74XX.

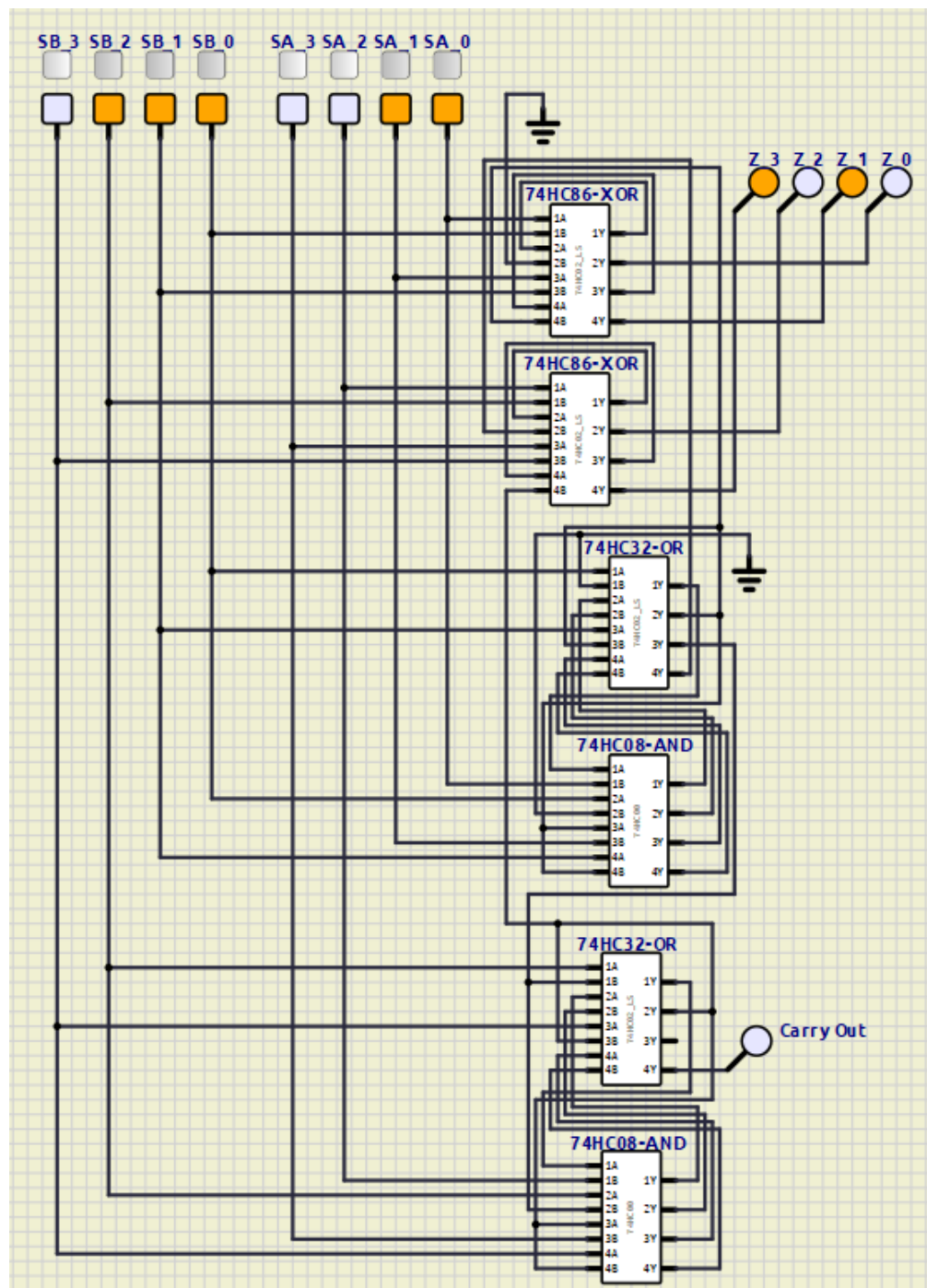

Para organizar e estruturar o projeto “MercurioIV_adder” de forma adequada, como realizado nas práticas anteriores, é criada uma pasta principal de mesmo nome, que contém subpastas específicas, como "docs", "modelsim", "quartus" e "src". Dentro deste projeto, é implementada a entidade de projeto "MercurioIV_adder.vhd", definida como a "Entidade de Nível Superior" (Top-Level Entity). Neste arquivo, são estabelecidas conexões entre as entradas A e B e os interruptores SA e SB, respectivamente. A saída RESULT é conectada aos LEDs LEDM_R(3 downto 0). Vale ressaltar que, no contexto deste projeto, os LEDs se acenderão quando receberem um sinal de nível lógico '0', enquanto as colunas LEDM_C estarão em nível lógico '1':

```
--Projeto Somador top leve: MercurioIV_adder.vhd
--SEL0384 - Atividade 5
--Autores:
    --Johnny Caselato Guimaraes - N: 11915481
    --Barbara Fernandes Madera - N: 11915032
--Prof.: Maxmillian Lupe
--data: 27/09/23
--Entidade e arquitetura q/ modula somador(adder) do kit MercurioIV

ENTITY MercurioIV_adder is
    PORT(
        SA, SB : in bit_vector(7 downto 0);--portas de entrada de 8 bits
        LEDM_R : out bit_vector(7 downto 0);--porta de saída resultado do
                                                --somador

        LEDM_C : out bit_vector(4 downto 0) --porta saída,indica o tipo de carry
    );
END MercurioIV_adder;

ARCHITECTURE hierarquia of MercurioIV_adder is
    BEGIN
        adder_0 : work.adder port map(
            A => SA(3 downto 0),
            B => SB(3 downto 0),
            RESULT => LEDM_R(3 downto 0)
        );

        LEDM_C <= "00000";
        LEDM_R(7 downto 4) <= "0000";
    END;

--A arquitetura hierarquia instancia um componente de somador p/ somar 4 bits menos
--significativos das 2 entradas e define as saídas LEDM_C e LEDM_R como zero
```

A implementação do componente somador de 4 bits é realizada com a utilização do componente "adder.vhd". Esse somador processa entradas A e B e gera uma saída denominada RESULT, que representa a soma dos bits de entrada:

```
--Projeto Somador 4 bits: adder.vhd
--SEL0384 - Atividade 5
--Autores:
```

```

--Johnny Caselato Guimaraes - N: 11915481
--Barbara Fernandes Madera - N: 11915032
--Prof.: Maxmillian Lupe
--data: 27/09/23
--Entidade e arquitetura para um somador(adder) q/ opera em 4 bits

ENTITY adder is
    PORT(
        A, B    : in bit_vector(3 downto 0); --2 portas de entrada
        RESULT  : out bit_vector(3 downto 0) --resultado da soma A + B
    );
END adder;

ARCHITECTURE hierarquia of adder is --arquitetura realiza adiçao de 4 bits de A e B

    signal C    : bit_vector(3 downto 1); --transporta o carry-out das adiçoes
                                           --individuais de cada bit

    BEGIN --cada fadd executa a adiçao de 1 bit considerando tanto os componentes
          --A e B e os carry-in e carry-out anteriores

        fadd_0 : work.fadd port map(
            a => A(0),
            b => B(0),
            ci => '0',
            s => RESULT(0),
            co => C(1)
        );
        fadd_1 : work.fadd port map(
            a => A(1),
            b => B(1),
            ci => C(1),
            s => RESULT(1),
            co => C(2)
        );
        fadd_2 : work.fadd port map(
            a => A(2),
            b => B(2),
            ci => C(2),
            s => RESULT(2),
            co => C(3)
        );
        fadd_3 : work.fadd port map(
            a => A(3),
            b => B(3),
            ci => C(3),
            s => RESULT(3)
        );
    END;

```

Além disso, como último elemento na hierarquia, um somador completo adicional, chamado "fadd.vhd", é criado, no qual as lógicas de somatória serão efetivamente implementadas. Este componente possui entradas, ou parâmetros, a, b e ci (carry-in) e saídas s (soma) e co (carry-out). O comando concorrente "WITH-SELECT" é empregado para implementar a lógica da saída s, enquanto a estrutura "WHEN-ELSE" é utilizada para implementar a lógica da saída 'co':

```

--Projeto Somador completo: fadd.vhd
--SEL0384 - Atividade 5
--Autores:

```

```

--Johnny Caselato Guimaraes - N: 11915481
--Barbara Fernandes Madera - N: 11915032
--Prof.: Maxmillian Lupe
--data: 27/09/23
--Entidade e Arquitetura p/ somador completo de único bit(fadd)

ENTITY fadd is
    PORT(
        a, b, ci : in bit; --portas de entrada a,b a serem somadas/ci tipo carry-in
        s, co      : out bit --s eh porta de saida tipo bit/co eh carry-out
    );
END fadd;

--Arquitetura faz operações feitas de acordo com a tabela verdade p/ somador completo de
--1bit

ARCHITECTURE concorrente of fadd is
    BEGIN
        WITH a & b & ci SELECT
            -- Saida s com WITH-SELECT
            s <= '0' when "000" ,
                '1' when "001" ,
                '1' when "010" ,
                '0' when "011" ,
                '1' when "100" ,
                '0' when "101" ,
                '0' when "110" ,
                '1' when "111" ;

            -- Saida co com WHEN-ELSE
            co <= '1' when a & b & ci = "011" else --a = '1' and b = '1'
                '1' when a & b & ci = "101" else
                '1' when a & b & ci = "110" else
                '1' when a & b & ci = "111" else
                '0';
    END;

```

4. Resultados obtidos

Em seguida encontra-se a visualização do respectivo Register-Transfer Levels (RTL) resultante da compilação do projeto, onde cada estrutura na hierarquia é explicitada nas figuras 3 a 5, partindo, respectivamente, de uma visão mais generalizada até a conexão interna dos blocos lógicos dentro de um somador completo individual.

Figura 3 - Visão geral somador.

 


Figura 4 - Visão interna do elemento somador.


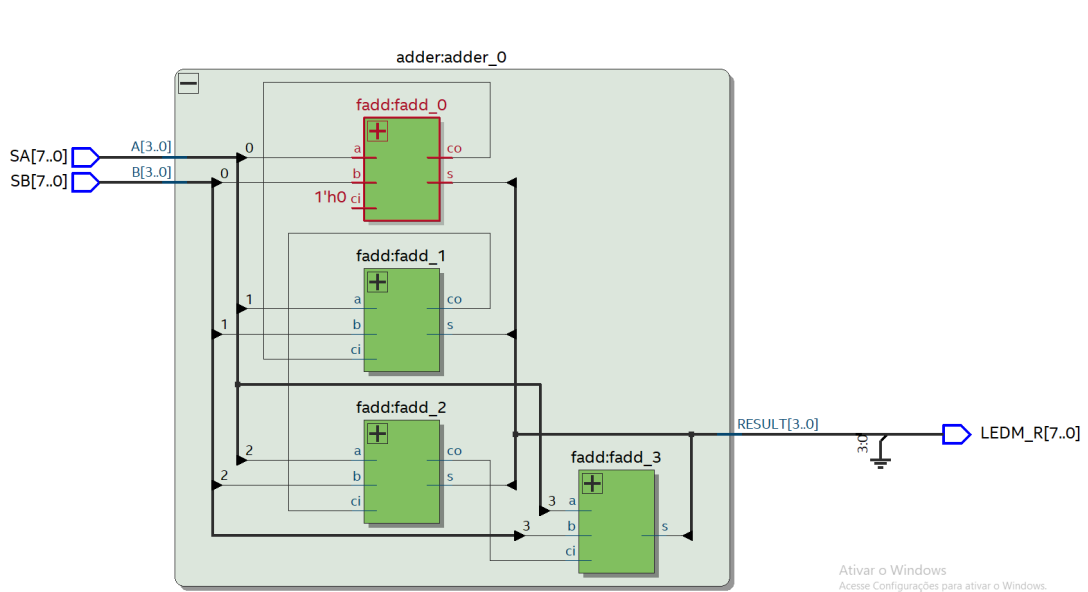


Figura 5 - Visão interna da implementação de uma unidade de somador completo.

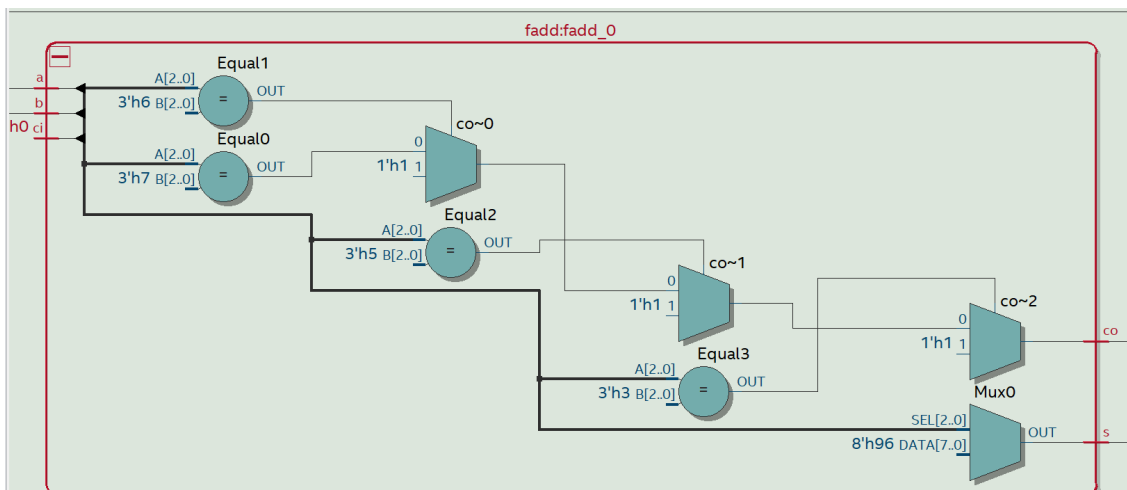

Portanto, conforme as imagens, enquanto no primeiro caso é envolvido a adição de dois números de 4 bits usando registradores temporários e saída armazena em um registrador distinto cujo carry-out é gerado internamente pelo componente do somador, o segundo, por sua vez, cria um somador de 4 bits usando quatro somadores de 1 bit em paralelo, o que resulta valores intermediários mantidos em registros internos e o carry-out é propagando entre os somadores. Por conseguinte, o terceiro caso possui um somador completo de 1 bit, onde as operações são realizadas diretamente em bits individuais. Dessa forma, o resultado da soma é armazenado na saída, e o carry-out é calculado com base em operações lógicas condicionais realizadas por meio da tabela verdade.

5. Conclusão

Nesta prática laboratorial, nosso foco foi a implementação de um somador de 4 bits em dispositivos de lógica programável FPGA, utilizando a ferramenta Quartus Lite da Intel e seguindo uma metodologia de projeto hierárquico com a abordagem Top-down. Essa experiência nos permitiu explorar a aplicação prática de mais um circuito combinacional e compreender a flexibilidade dos dispositivos reconfiguráveis através da criação de uma estrutura organizada de pastas e subpastas que foram gerenciadas no projeto, assim como componentes TTL da família 74LSxx e ambiente FPGA do kit Mercurio® IV foram utilizados nesta prática.

Assim, compreendeu-se circuitos combinacionais e manipulação da FPGA, e também demonstrou a importância de uma abordagem sistemática e hierárquica no desenvolvimento de sistemas digitais. Ademais, com a obtenção de resultados práticos, o número de células lógicas utilizadas e a visualização do circuito em funcionamento, contribuíram significativamente para a consolidação do aprendizado prático em Sistemas Digitais.