

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS**

**SEL0384 - Laboratório de Sistemas Digitais 1**

Prof. Maximilian Luppe

Bárbara Fernandes Madera - nº: 11915032

Johnny Caselato Guimarães - nº: 11915481

**Prática 3 - Relatório de Prática de Laboratório: Multiplexador**

**SÃO CARLOS**

**2023**

## 1. Objetivos

Esta atividade prática tem como principal objetivo a implementação e síntese de circuitos combinacionais, neste caso, um circuito multiplexador 2 para 1, em dispositivos reconfiguráveis através da linguagem de descrição de hardware VHDL no Kit Mercurio® IV disponibilizado. Além disso, a implementação deverá incluir o uso da estrutura de comando concorrente *WHEN-ELSE*, na qual uma série de expressões e condições são avaliadas, pela ordem em que se encontram, a fim de direcionar um sinal de entrada específico à uma saída, ou seja, realizar o processo de seleção do multiplexador.

## 2. Equipamentos Necessários para Prática

- Kit Mercurio® IV
- Software Quartus II Web Edition

## 3. Procedimento Experimental

### a. Equações booleanas e circuitos TTL

#### Multiplexador de 2 para 1:

O Multiplexador de 2 para 1 possui duas entradas de seleção (S0 e S1) e duas entradas de dados (I0 e I1). A saída (Z) é selecionada com base nas entradas de seleção da seguinte forma:

$$Z = (S1 \text{ AND } I0) \text{ OR } (\text{NOT } S1 \text{ AND } I1).$$

Com isso, são duas entradas de seleção (S1 e NOT S1); duas entradas de dados (I0 e I1); duas portas lógicas AND para calcular (S1 AND I0) e (NOT S1 AND I1) e uma porta lógica OR para calcular a saída final Z. Logo, são necessárias 2 portas AND, 1 porta OR e 1 porta NOT para implementar o Multiplexador de 2 para 1 usando circuitos integrados da família TTL7400.

#### Multiplexador de 3 para 1:

O Multiplexador de 3 para 1 possui três entradas de seleção (S0, S1 e S2) e três entradas de dados (I0, I1 e I2). A saída (Z) é selecionada com base nas entradas de seleção da seguinte forma:

$$Z = (S2 \text{ AND } S1 \text{ AND } I0) \text{ OR } (S2 \text{ AND NOT } S1 \text{ AND } I1) \text{ OR } (\text{NOT } S2 \text{ AND } S0 \text{ AND } I2).$$

Dessa forma, são utilizadas três entradas de seleção (S0, S1, S2), que também requerem portas NOT; três entradas de dados (I0, I1, I2); portas lógicas AND para calcular as combinações de seleção; portas lógicas OR para calcular as saídas intermediárias e uma última porta OR para calcular a saída final Z. Portanto, são necessários 3 portas AND, 3 portas OR e 3 portas NOT para implementar o Multiplexador de 3 para 1 usando circuitos integrados da família TTL7400.

Lembrando que os circuitos integrados da família TTL7400 geralmente contêm múltiplas portas lógicas em um único chip, como as portas AND, OR e NOT. Assim, foram selecionados os componentes específicos que atenderam às suas necessidades da prática e, em seguida, conectados os pinos de entrada e saída de acordo com as equações booleanas. O número exato de chips dependeu da disponibilidade e da escolha específica dos chips TTL7400 para o projeto.

## **b. Implementação de um multiplexador 2 para 1**

Conforme as orientações, foram criados os diretórios para o projeto denominado MercurioIV\_mux. A implementação do multiplexador foi feita com dois arquivos, sendo o primeiro *top level* onde uma instância do componente MUX era criada, a qual, por sua vez, tinha a lógica descrita no segundo arquivo “mux21”:

```
--Projeto multiplexador 2 para 1
--SEL0384 - Atividade 4
--Autores:
    --Johnny Caselato Guimaraes - N: 11915481
    --Barbara Fernandes Madera - N: 11915032
--Prof.: Maxmillian Lupe
ENTITY mux21 is
    PORT(
        I0, I1 : in bit_vector(3 downto 0);
        s      : in bit;
        Z      : out bit_vector(3 downto 0)
```

```

    );
END mux21;

ARCHITECTURE concorrente of mux21 is
BEGIN
    Z <= I0 WHEN S = '0' ELSE
    I1;
END;

```

Vemos então que, na arquitetura da entidade do multiplexador, foi utilizado o comando concorrente proposto *WHEN-ELSE*, o qual direciona à saída Z (associada a 4 LEDs na matriz) uma das entradas IO ou I1, de acordo com a condicional atendida, neste caso se  $s = '0'$  a saída replica o sinal presente em I0 (associada as chaves SA[3~0]), enquanto que, para os outros casos (que é apenas  $s = '1'$ ) é replicada a entrada I1 (associada as chaves SB[3~0]).

A lógica também foi implementada utilizando outro comando concorrente *WITH-SELECT*, no qual é necessária a declaração de todas as condições possíveis, o que, para esta aplicação, não é muito diferente.

## 4. Resultados obtidos

Após a implementação do código, apresentado na seção anterior, a compilação foi bem sucedida, resultando, conforme a figura 1, no uso de apenas 4 células lógicas para a aplicação do sistema proposto.

Figura 1 - Relatório de compilação do projeto.

Flow Status	Successful - Wed Sep 20 09:52:29 2023
Quartus Prime Version	20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Lite Edition
Revision Name	MercurioIV_mux
Top-level Entity Name	MercurioIV_mux
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE30F23C7
Timing Models	Final
Total logic elements	4 / 28,848 ( < 1 % )
Total registers	0
Total pins	50 / 329 ( 15 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 608,256 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 132 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 4 ( 0 % )

Adiante, através da visualização RTL exposta nas figuras 2 e 3, vemos a implementação das conexões de entrada e saída do hardware no fluxo da lógica que foi desenvolvida na arquitetura da entidade “mux21”. Especialmente na figura 3, vemos explicitamente a alocação de uma unidade multiplexadora associada às chaves para a seleção e interruptores como entradas de dados (4 bits por entrada), localizados em SW e GPIO0\_D respectivamente.

Figura 2 - Visualização RTL do sistema.



 


Figura 3 - Visualização explícita da implementação do MUX.

 

Finalmente, após a avaliação positiva da lógica implementada, o programa foi carregado à placa do kit de desenvolvimento presente na figura 4. Operante e conforme o previsto.

Figura 4 - Kit Mercurio® IV com implementação do MUX bem sucedida.

 

## 5.Conclusão

Por conseguinte, os resultados da implementação foram favoráveis, com apenas 4 células lógicas sendo utilizadas no FPGA, conforme mostrado no relatório de compilação. A visualização RTL revelou as conexões de entrada e saída do hardware, demonstrando a alocação das entradas de dados e seleção nas chaves e interruptores do Kit Mercurio® IV.

No final, o programa foi carregado com sucesso na placa do kit de desenvolvimento, demonstrando a operação conforme o esperado.

Portanto, esta prática de laboratório atingiu seu objetivo ao permitir que os alunos aprendessem e aplicassem conceitos de VHDL e circuitos combinacionais na implementação de um multiplexador, fornecendo uma experiência prática valiosa na programação e uso de dispositivos reconfiguráveis.